







$$\frac{V_1 - V}{R_1} + \frac{V_2 - V}{R_2} + \frac{V_{out} - V}{R_f} = 0,$$

$$\frac{v_3 - v}{R_3} + \frac{v_4 - v}{R_4} = 0$$



$$V = \frac{R_4}{R_3 + R_4} V_3 + \frac{R_3}{R_3 + R_4} V_4$$

$$V_{out} = -\frac{R_f}{R_1}V_1 - \frac{R_f}{R_2}V_2 + \left(\frac{R_f}{R_1} + \frac{R_f}{R_2} + 1\right)\left(\frac{R_4}{R_3 + R_4}V_3 + \frac{R_3}{R_3 + R_4}v_4\right)$$



$$V_{out} = \sum_i k_i V_i$$

Practical

$$\frac{V^- - V}{R_1} + \frac{V_0 - V}{R_2} = 0, \quad \frac{V^+ - V}{R_3} + \frac{V_0 - V}{R_4} = \frac{V}{R_L};$$



$$V_0 - V = (V - V) \frac{R_2}{R_1} = (V - V) \frac{R_4}{R_3}$$

$$\frac{V^+ - V^-}{R_3} + \frac{V^- - V^-}{R_3} = \frac{V^+ - V^-}{R_3} = \frac{V}{R_L} = I_L$$



$$ID = ID(evd/vr - 1)$$







$$\frac{v_{out}}{R} = -I_0 (e^{v_{in}/V_T} - 1) \approx -I_0 e^{v_{in}/V_T},$$

$$\frac{v_{in}}{R} = I_0 (e^{-v_{out}/V_T} - 1) \approx I_0 e^{-v_{out}/V_T}$$

www.RIPVAN.com

www.ishidain.com